

Divisor de voltaje

Un divisor de voltaje es un apodo para un sistema de resistencias en serie

La corriente que pasa por cada resistencia es la misma, por lo que se cumple que $i = i_1 = i_2$

Dadas dos resistencias R_1 y R_2 , la resistencia equivalente R_{eq} es igual a: $R_{eq} = R_1 + R_2$

